

Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
ННК «ІПСА»
Кафедра СП

Розрахунково-графічна робота
з дисципліни
Комп'ютерне проектування

Виконала: студентка гр. ДА-41

Краштан Т. Є.

Київ - 2016

Зміст

1. Теоретичні відомості.....	3
2. Побудова цифрового пристрою.....	6
2.1 Задання закону функціонування автомату і його формального опису.....	6
2.2 Мінімізація кількості станів автомату.....	10
2.3 Двійкове кодування станів автомату.....	14
2.4 Етап функціонального проектування.....	18
2.5 Етап логічного проектування.....	26
Висновки.....	32

1. Теоретичні відомості

Как известно, конечный (абстрактный) автомат определяется как совокупность объектов:

$K = \{X, Y, Q, F1, F2, q_0\}$, где

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ - множество входных сигналов;

$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ - множество выходных сигналов;

$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ - множество внутренних состояний, сохраняемых в памяти автомата;

F1-функция переходов;

F2- функция выходов;

q_0 - начальное состояние автомата в момент времени $t=0$, $q_0 \in Q$.

По способу формирования выходных сигналов различают **автоматы Мили и Мура**.

Функция **переходов** всех автоматов одинакова и имеет вид:

$$Q(t) = F1[X(t), Q(t-1)].$$

Функция **выходов** определяется как:

$$Y(t) = F2[X(t), Q(t-1)] \text{ - для автомата Мили;}$$

$$Y(t) = F2[Q(t-1)] \text{ - для автомата Мура.}$$

Структурная схема автомата Мили показано на рис.1, а Мура – на рис.2. На рисунках функции F1- переходов и F2 – выходов реализуются комбинационными схемами, для хранения внутренних переменных Q, характеризующих состояние автомата, используется РГ – регистр памяти.

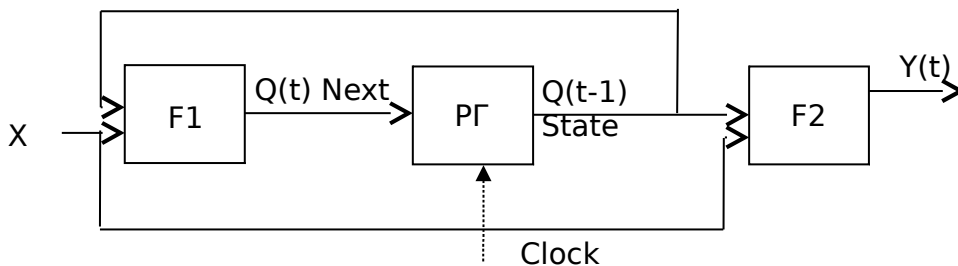


Рис.1.Автомат Мили

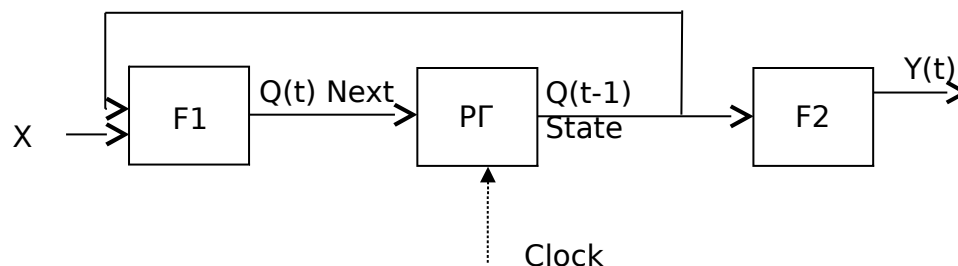


Рис.2. Автомат Мура

Частный случай автомата Мура, когда выходной сигнал $Y(t)$ совпадает с некоторыми значениями $q_i(t-1)$, показан на рис.3.

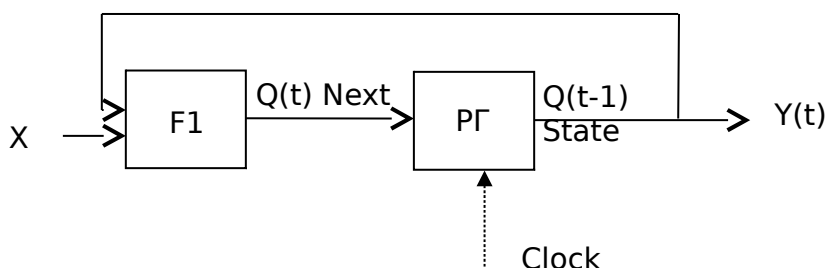


Рис.3. Автомат Мура с вырожденной функцией F2

В зависимости от организации элементов памяти различают синхронные и асинхронные автоматы. Синхронные автоматы отличаются от асинхронных только типом триггеров в РГ (регистре состояний). Смена состояний в синхронных автоматах происходит только по разрешающему сигналу Clock.

Процедура структурного синтеза автоматов предусматривает следующие этапы:

- Исходное задание автомата;
- Минимизация количества состояний автомата;
- Кодирование состояний автомата;
- Выбор элементов памяти и формирование функций выходов (F2) и возбуждения элементов памяти (F1);
- Выбор элементного базиса для реализации комбинационной части автомата и преобразование к нему полученных выражений для F1 и F2.

Существуют различные формы задания конечных автоматов. Для нашей задачи удобно воспользоваться совмещенной таблицей переходов и выходов [2]. Пример таблицы переходов и выходов частично определенного автомата Милли приведен в таб.1., а – автомата Мура в таб.2.

Таблица1.

Состояния автомата	Входные Сигналы	
	X ₁	X ₂
q ₁	q ₂ / y ₁	-
q ₂	-	q ₄ / y ₂
q ₃	q ₂ / y ₄	-
q ₄	q ₄ / y ₃	q ₁ / y ₁

Таблица 2.

Состояния автомата	Выходные сигналы	Входные сигналы	
		X ₁	X ₂
q ₁	y ₁	q ₂	q ₃
q ₂	y ₁	-	q ₄
q ₃	y ₂	q ₂	-
q ₄	y ₃	q ₄	q ₁

В клетках таблиц указывается новое состояние, в которое переходит автомат из исходного под воздействием определённого входного сигнала. Прочерки в таблице в зависимости от логики работы автомата означают безразличные или запрещенные переходы. Может подразумеваться, что в данном состоянии автомата некоторые комбинации входных сигналов подаваться либо не могут, либо не должны, либо не имеют значения. В любом случае, состояние, в которое перейдёт автомат, для разработчика безразлично (т.е. может быть любым). Такие автоматы называются *не полностью определёнными*, а безразличные переходы в процессе дальнейшей минимизации количества состояний автомата могут быть легко заменены на любые определённые. Это значительно упрощает процедуру минимизации.

Для автомата Милли в таб.1 после косой черты указывается значение выходного сигнала, который будет выдать автомат в исходном состоянии под воздействием входного сигнала. Для автомата Мура каждому состоянию автомата соответствует определённый выходной сигнал. Не сложно видеть, что таблица 2. легко может быть преобразована к виду таблицы 1.(таб.3).

Таблица 3.

Состояния Автомата	Входные сигналы	
	X ₁	X ₂
q ₁	q ₂ / y ₁	q ₃ / y ₂
q ₂	-	q ₄ / y ₃
q ₃	q ₂ / y ₁	-
q ₄	q ₄ / y ₃	q ₁ / y ₁

В совмещенной таблице переходов/выходов записи для автоматов Милли и Мура будут выглядеть одинаково. Их общая структурная схема приведена на рис.4.

Этапы минимизации количества и кодирования состояний для автоматов Милли и Мура выполняются аналогично. Разница состоит только в составлении исходной таблицы на начальном этапе проектирования и синтезе функции выходов F2 – на конечном этапе.

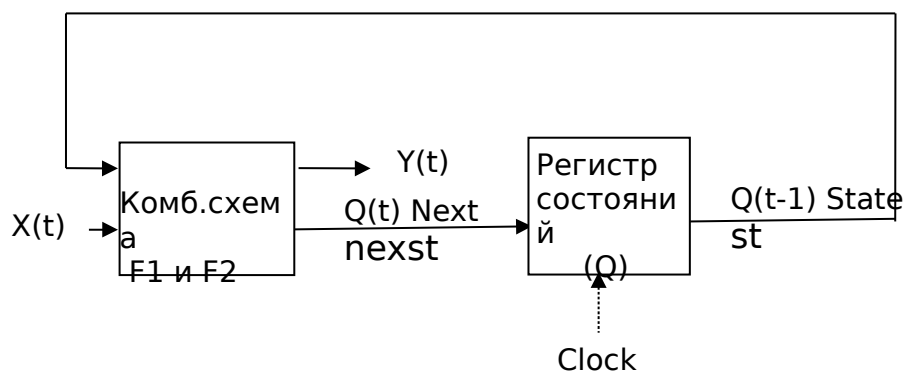


Рис.4. Обобщенное представление конечного автомата


2. Побудова цифрового пристрою

2.1 Задання закону функціонування автомату і його формального опису

Варіант 11:

	Номер такта															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x1x2	00	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	00	10	10
y	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

 Закон функціонування автомата у формі діаграми:



Суміщена таблиця переходів та виходів:

Q	Y	X1\X2			
		00	01	10	11
0	0	(0)	-	1	-
1	0	-	-	(1)	2
2	1	-	-	3	(2)
3	0	-	-	(3)	4
4	0	-	-	5	(4)
5	0	-	-	(5)	6
6	1	-	-	7	(6)
7	1	-	-	(7)	8
8	0	-	-	9	(8)
9	0	-	-	(9)	10
10	0	-	-	11	(10)
11	0	-	-	(11)	12
12	0	13	-	-	(12)
13	0	(13)	-	14	-
14	0	-	-	15	-
15	0	(!)0	-	(15)	-

Модель:

```

entity avtom is
generic (Lx: integer :=1;Ly: integer :=0; -- длина векторов вх. и вых. переменных
K: integer :=15; M: integer :=3; --количество строк и столбцов таб. перех/вых.
TZ: time :=2ns); -- введено для наглядности последовательности переключений

```

```

port(
    x: in bit_vector (Lx downto 0); -- входы: в примере x(0)-C, а x(1)-D
    -- clk: in bit ;           синхровход ( добавить для синхронного автомата !!!)
    y: out bit_vector (Ly downto 0) --выходы: в примере Q
);
end avtom;

```

```

architecture avtom of avtom is

```

```

    type stab is array (0 to K, 0 to M) of integer;
    type outtab is array (0 to K, 0 to M) of bit_vector(Ly downto 0) ;

```

```

-- функция преобразования bit_vector в integer
function vecint (vec1: bit_vector) return integer is

```

```

    variable retval:integer:=0;
begin
    for i in vec1'length-1 downto 1 loop
        if (vec1(i)='1') then retval:=(retval+1)*2;
        else retval:= retval*2;
        end if;
    end loop;
    if vec1(0)='1' then retval:=retval+1;
    else null;
    end if;
    return retval;
end vecint;

```

```

constant Ust: integer :=16;--код запрещенного состояния
constant tab_st: stab :=((0,3,1,5),(16,16,1,2),(16, 16, 3, 2), (16, 16, 3, 4),
(16,16,5,4),(16,16,5,6),(16,16,7,6),(16,16,7,8),(16,16,9,8),(16,16,9,10),

```

```

(16, 16, 11,10),(16,16,11,12),(13,16,16,12),(13,16,14,16),
(16,16,15,16),(0,16,15,16)); --таблица переходов
constant tab_y : outtab :=(("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
    ("1","1","1","1"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
    ("1","1","1","1"),("1","1","1","1"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
        ("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
        ("0","0","0","0"),("0","0","0","0"));--таблица выходов

signal st, nexst: integer:=0; --установка начального состояния автомата
begin

process --комбинационная часть автомата
begin
    wait on x, st;

    if st=Ust then null; -- из запрещенного состояния нет перехода (изменить вх. -
сигналы)
    else
        nexst<=tab_st(st,vecint(x));           --комбинационная схема F1
        y<=transport tab_y(st,vecint(x))after TZ;    --комбинационная схема F2
    end if;
end process;

process -- память автомата (регистр состояний)
begin
    wait on nexst; --( добавить для асинхронного автомата, убрать для
синхронного !!!)


    --wait on clk; ( добавить для синхронного автомата, убрать для
асинхронного !!!)

    --if pozadge(clk) ='1' then (добавить для синхронного автомата, убрать для
асинхрон. !!!)
    st<= transport nexst after TZ;
    --end if; (добавить для синхронного автомата, убрать для асинхрон. !!!)
end process;

end avtom;

```


Результат моделювання:

 

2.2 Мінімізація кількості станів автомату

Два стійких стани називаються еквівалентними якщо виконуються 3 умови:

1. Стани є стійкими при одній і тій самій комбінації вхідних сигналів. Формально стійкі стани знаходяться в одному стовпчику.
2. Значення станів виходів у еквівалентних стійких станів мають бути однаковими при однакових комбінаціях вхідних сигналів. Для автомата Мура це означає що еквівалентні стани мають мати однакові вихідні сигнали.
3. Для кожного із стійких станів однаковим вхідним послідовностям мають відповідати однакові вихідні послідовності сигналів: тобто послідовності переходів не мають породжувати нееквівалентних пар станів. Формально це означає що в однакових стовпцях таблиці переходів мають бути однакові цифри або цифра і риска або різні цифри, але еквівалентні між собою.

Випишуємо сумісні між собою за умовою 1 і 2 стани у таблицю 2.

0	1	7	4	2
13	3		8	6
	5		10	
	9		12	
	11			
	15			

Перевіримо попарну сумісність станів у кожному стовпчику таб.2 на виконання умови 3. Будемо позначати «+» – сумісні стани, а «-» – несумісні.

0-13 → 1-15 +

1-3 → 2-4 –

1-5 → 2-6 → 3-7 –

1-9 → 2-10 –

1-11 → 2-12 –

1-15 +

3-5 → 4-6 –

3-9 → 4-10 → 5-11 → 6-12 –

3-11 → 4-12 +

3-15 +

5-9 → 6-10 –

5-11 → 6-12 –

5-15 +

9-11 → 10-12 +

9-15 +

11-15 +

4-8 → 5-9 → 6-10 –

4-10 → 5-11 → 6-12 –

4-12 +


8-10 → 9-11 → 10-12 +

8-12 +

10-12 +

 2-6 -> 3-7 -

Побудуємо граф еквівалентних станів. У вершинах графа – стани, дуги з'єднують кожний стан з усіма іншими, які з ним сумісні.



Можливий варіант покриття: 9-11-15; 8-10-12; 4; 0; 13; 2; 6; 7; 1; 5; 3.

Мінімізована таблиця переходів/виходів автомату

Q	old	y	X1\X2			
			00	01	10	11
0	{9, 11, 15}	0	2	-	(0)	1
1	{8, 10, 12}		3	-	0	(1)
2	{0}		(2)	-	7	-
3	{13}		(3)	-	0	-
4	{2}	1	-	-	9	(4)
5	{6}		-	-	6	(5)
6	{7}		-	-	(6)	1
7	{1}	0	-	-	(7)	4
8	{5}		-	-	(8)	5
9	{3}		-	-	(9)	10
10	{4}		-	-	8	(10)

Об'єднаємо сумісні внутрішні стани автомата:

Q	old1	y	X1\X2			
			00	01	10	11
0	{0}	0	2	-	(0)	1
1	{1, 3}		(1)	-	0	(1)
2	{2, 7}		(2)	-	(2)	4
3	{10}		-	-	8	(3)
4	{4}	1	-	-	7	(4)
5	{5}		-	-	6	(5)
6	{6}		-	-	(6)	1
7	{9}	0	-	-	(7)	3
8	{8}		-	-	(8)	5

У кодї VHDL для попереднього пункту замінюємо розмір і вміст таблиць, а також початковий стан:

```
K: integer :=8;
```


```
(...)
```

```
constant tab_st: stab :=((2,16,0,1),(1,16,0,1),(2, 16, 2,4), (16, 16, 8,3),
(16,16,7,4),(16,16,6,5),(16,16,6,1),(16,16,7,3),(16,16,8,5)); --таблица переходов
constant tab_y : outtab :=(("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),("1","1","1","1"),
("1","1","1","1"),("1","1","1","1"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"));--таблица
выходов
```

```
signal st, nexst: integer:=2; --установка начального состояния автомата
```


2.3 Двійкове кодування станів автомату

Граф переходів автомату:

 

Тут є замкнутий контур з 9 вершин, тому замінимо простий перехід (0->2) складним (0->3->2). Значення виходу при такій заміні не змінюються (0), напрямки стрілок зберігаються.

Таблиця переходів/виходів автомату, закодована двійковим кодом:

old	Q	y	X1\X2			
			00	01	10	11
0	0001	0	0011	-	(0001)	0000
1	0000		(000	-	0001	(0000)
2	0111		(011	-	(0111)	1111
3	0011		1011	-	0010	(0011)
4	1111	1	-	-	1011	(1111)
5	0110		-	-	0100	(0110)
6	0100		-	-	(0100)	0000
7	1011		-	-	(1011)	0011
8	0010	0	-	-	(0010)	0110

Програма для перевірки:

```
entity avtom is
generic (Lx: integer :=1;Ly: integer :=0; -- äëèà ââèðîðîâ âð. è âûð. ïððàìáííûð
K: integer :=8; M: integer :=3; --êîè÷âñîâî ñîðîê è ñîêåóîâ òàá. ïððòð/âûð.
TZ: time :=2ns); -- âââââ ãëÿ ïàãëÿâññòè ïñëââââðððåüññòè ïððåê÷âëèé

port(
    x: in bit_vector (Lx downto 0); -- âðîâû: â ïðèâðð ð(0)-Ñ, à ð(1)-D
    y: out bit_vector (Ly downto 0) --âûðîâû: â ïðèâðð Q
);
end avtom;

architecture avtom of avtom is
    constant LCOD: integer :=3 ;
    type stab is array (0 to K, 0 to M) of bit_vector(LCOD downto 0);
    type codtab is array (0 to K) of bit_vector(LCOD downto 0);
    type outtab is array (0 to K, 0 to M) of bit_vector(Ly downto 0) ;

    function vecint (vec1: bit_vector) return integer is
        variable retval:integer:=0;
    begin
        for i in vec1'length-1 downto 1 loop
            if (vec1(i)='1') then retval:=(retval+1)*2;
            else retval:= retval*2;
            end if;
        end loop;
        if vec1(0)='1' then retval:=retval+1;
        else null;
        end if;
        return retval;
    end vecint;

    function vecint1 (st: bit_vector; C:codtab) return integer is
        variable retval:integer:=0;
    begin
        for i in C'length-1 downto 1 loop
            if (C(i)=st) then retval:=i;
            end if;
        end loop;
        return retval;
    end vecint1;

    constant Ust: bit_vector(LCOD downto 0):="0101";--êî çàðððåüññâ ññòîÿëÿ
    constant Nst: bit_vector(LCOD downto 0):="0111";-- êî ïà÷åüññâ ññòîÿëÿ
    constant C: codtab
:=("0001","0000","0111","0011","1111","0110","0100","1011","0010");

    constant tab_st: stab :=(("0011","0101","0001","0000"),
("0000","0101","0001","0000"),("0111","0101","0111","1111"),
("1011","0101","0010","0011"),("0101","0101","1011","1111"),
("0101","0101","0100","0110"),
("0101","0101","0100","0000"),("0101","0101","1011","0011"),
("0101","0101","0010","0110"));
    constant tab_y : outtab :=(("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),
("0","0","0","0"),("0","0","0","0"),("1","1","1","1"),
("1","1","1","1"),("1","1","1","1"),("0","0","0","0"),("0","0","0","0"));--òàáëèöà
âûðîââ
```

```

signal st,nexst: bit_vector(LCOD downto 0):=Nst; --óñòàíîâêà àâðîàðà â íà÷àëüîâ
ñîñòîÿùå

begin


process --êîíàëàîðîíîâ ÷ àñòü àâðîàðà
begin
    wait on x, st;
    if st=Ust then null; -- èç çàðåäóâîðíîé ñîñòîÿùåé íàðåäóâà (èçîáðåù åñ. - ñåâåó)
    else
        nexst<=tab_st(vecint1(st,C),vecint(x)); --êîíàëàîðîíîâ ñõà F1
        y<=transport tab_y(vecint1(st,C),vecint(x))after TZ; --êîíàëàîðîíîâ ñõà
F2
    end if;
end process;

process -- îàðüòü àâðîàðà (ðåãèñòð ñîñòîÿùåé)
begin
    wait on nexst; --( äîààåòü äåñîðîíîâ àâðîàðà, óäàòü äåñîðîíîâ !!!)
    --wait on clk; ( äîààåòü äåñîðîíîâ àâðîàðà, óäàòü äåñîðîíîâ !!!)
    --if pozedge(clk) ='1' then (äîààåòü äåñîðîíîâ àâðîàðà, óäàòü äåñîðîíîâ !!!)
    st<= transport nexst after TZ;
    --end if; (äîààåòü äåñîðîíîâ àâðîàðà, óäàòü äåñîðîíîâ !!!)
end process;

end avtom;

```


Результат моделювання:

 

2.4 Етап функціонального проектування

Таблиця істинності RS-тригера

R	S	Q _{i-1}	Q
1	0	–	0
0	1	–	1
0	0	0	0
0	0	1	1
1	1	*	*

Таблиця переключень RS-тригера

Q _{i-1}	Q	R	S
0	0	*	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	*

Таблиця збудження автомату:

Q	y	X1\X2															
		00				01				10				11			
		R ₃ S ₃	R ₂ S ₂	R ₁ S ₁	R ₀ S ₀	R ₃ S ₃	R ₂ S ₂	R ₁ S ₁	R ₀ S ₀	R ₃ S ₃	R ₂ S ₂	R ₁ S ₁	R ₀ S ₀	R ₃ S ₃	R ₂ S ₂	R ₁ S ₁	R ₀ S ₀
000	0	*0	*0	01	0*	-	-	-	-	*0	*0	*0	0*	*0	*0	*0	10
000		*0	*0	*0	*0	-	-	-	-	*0	*0	*0	01	*0	*0	*0	*0
011		*0	0*	0*	0*	-	-	-	-	*0	0*	0*	0*	01	0*	0*	0*
001		01	*0	0*	0*	-	-	-	-	*0	*0	0*	10	*0	*0	0*	0*
111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0*	10	0*	0*	0*	0*	0*	0*
011		-	-	-	-	-	-	-	-	*0	0*	10	*0	*0	0*	0*	*0
010		-	-	-	-	-	-	-	-	*0	0*	*0	*0	*0	10	*0	*0
101	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0*	*0	0*	0*	10	*0	0*	0*
001		-	-	-	-	-	-	-	-	*0	*0	0*	*0	*0	01	0*	*0

Карта Карно для функції R_3

R_3	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	*	*	-	-	*	*	*	*
001	-	0	-	-	*	*	*	*
011	-	*	-	-	*	0	*	*
010	-	-	-	-	*	-	-	*
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	0	0	-
101	-	-	-	-	-	1	0	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$R_3 = Q_2' X_2$$

Карта Карно для функції R_2

R_2	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	*	*	-	-	*	*	*	*
001	-	*	-	-	0	*	*	*
011	-	0	-	-	0	0	0	0
010	-	-	-	-	1	-	-	0
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	0	1	-
101	-	-	-	-	-	*	*	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$R_2 = Q_3 X_2' \vee Q_2 Q_1' X_2$$

Карта Карно для функції R_1

R_1	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	*	0	-	-	*	*	*	*
001	-	0	-	-	0	0	0	0
011	-	0	-	-	0	0	0	1
010	-	-	-	-	*	-	-	*
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	0	0	-
101	-	-	-	-	-	0	0	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$R_1 = Q_2 \bar{X}_2 \bar{Q}_0$$

Карта Карно для функції R_0

R_0	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	*	0	-	-	*	1	0	0
001	-	0	-	-	*	0	1	*
011	-	0	-	-	*	0	0	*
010	-	-	-	-	*	-	-	*
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	0	0	-
101	-	-	-	-	-	0	0	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$R_0 = \bar{Q}_2 \bar{X}_2 \bar{Q}_1 \vee \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{X}_1 \bar{X}_2$$

Карта Карно для функції S_3

S_3	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	0	0	-	-	0	0	0	0
001	-	1	-	-	0	0	0	0
011	-	0	-	-	0	1	0	0
010	-	-	-	-	0	-	-	0
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	*	*	-
101	-	-	-	-	-	0	*	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$S_3 = \overline{Q_2} Q_1 \overline{X_1} \vee X_2 Q_0 Q_2$$

Карта Карно для функції S_2

S_2	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	0	0	-	-	0	0	0	0
001	-	0	-	-	1	0	0	0
011	-	*	-	-	*	*	*	*
010	-	-	-	-	0	-	-	*
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	*	0	-
101	-	-	-	-	-	0	0	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$S_2 = Q_1 X_2 \overline{Q_0}$$

Карта Карно для функції S_1

S_1	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	0	1	-	-	0	0	0	0
001	-	*	-	-	*	*	*	*
011	-	*	-	-	*	*	*	0
010	-	-	-	-	0	-	-	0
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	*	*	-
101	-	-	-	-	-	*	*	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$S_1 = \overline{X_1} Q_0$$

Карта Карно для функції S_0

S_0	$X_1 \backslash X_2 \quad Q_0$							
$Q_3 Q_2 Q_1$	00 0	00 1	01 1	01 0	11 0	11 1	10 1	10 0
000	0	*	-	-	0	0	*	1
001	-	*	-	-	0	*	0	0
011	-	*	-	-	0	*	*	0
010	-	-	-	-	0	-	-	0
110	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	*	*	-
101	-	-	-	-	-	*	*	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-

$$S_0 = Q_2 \overline{Q_1} X_1 \overline{X_2}$$

Карта Карно для функції Y

Y	$Q_1 Q_0$			
$Q_3 Q_2$	0 0	0 1	1 1	1 0
00	0	0	0	0
01	1	-	0	1
11	-	-	1	-
10	-	-	0	-

$$Y = Q_2 \overline{Q_0} \vee Q_3 Q_2$$

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity asavt_vozb is
    generic (Lx: integer :=1;Ly: integer :=0; -- äëèìà âåêòîðîâ âð. è âóð. ïäðàìáíúð
            Lst: integer :=3) ; -- äëèìà âåêòîðà ñîòîðîýèé
    port(
        x: in std_logic_vector (Lx downto 0);
        y: out STD_LOGIC_vector (Ly downto 0)
    );
end asavt_vozb;

```

```

architecture avt_vozb of asavt_vozb is
    signal r3,s3,r2,s2,r1,s1,r0,s0:STD_LOGIC;          -- àìñòî nexst
    signal Q:STD_LOGIC_vector(Lst downto 0):= "0111";  -- àìñòî st c óòàíîâéé â
        íà÷àëüíâ ñîòîðîýèâ
    -- ßâîâ ïèèñàéâ çàìðàìáíîâ ïäðàîâà îòñòîðîâóâ
    -- Çàääàòü âðàìáíúâ äèàððàìú íóæí ïðààèüí.
begin
    process
    begin
        --      êîáèàòîíîâ ñóâà F1
    wait on x,Q;
    r3<=((not Q(2)) and x(0));
    s3<=((not Q(2)) and Q(1) and (not x(1))) or (x(0) and Q(0) and Q(2));
    r2<=((Q(3) and (not x(0))) or (Q(2) and x(0) and (not Q(0))));
    s2<=((Q(1) and x(0) and (not Q(0)));
    r1<=((Q(2) and (not x(0)) and (not Q(0))); --ôóéèè âîçáóââíèý RS- òðèââðîâ
    s1<=((Q(0) and (not x(1)));
    r0<=((not Q(2)) and x(0) and (not Q(1))) or ((not Q(3)) and (not Q(2)) and Q(1) and
    x(1) and (not x(0)));
    s0<=((not Q(2)) and (not Q(1)) and x(1) and (not x(0)));
    end process;

```

```

    y(0)<=((Q(2) and (not Q(0))) or (Q(3) and Q(2)));          --      êîáèàòîíîâ ñóâà F2


```

```

process --ðåãñòð ñîñîÿíëé íà àñèíðîííîð RS- òðèããðàð
begin
wait on r0,s0,r1,s1,r2,s2,r3,s3;
Q(0)<=s0 or (not(r0) and Q(0)); -- óðàâíáíèå àñèíðîííîð RS-òðèããðà
Q(1)<=s1 or (not(r1) and Q(1));
Q(2)<=s2 or (not(r2) and Q(2));
Q(3)<=s3 or (not(r3) and Q(3));
end process;
end avt_vozb;

```


Результат моделювання:

 

2.5 Етап логічного проектування

nor2.vhd:

```
entity nor2 is
    GENERIC(t : time := 2 ns);
    port (a, b: in bit; c: out bit);
end nor2;
```

```
architecture nor2 of nor2 is
    signal nor_val: bit;
begin
    c <= a nor b after t;
end nor2;
```

no.vhd:

```
entity no is
    GENERIC(t : time := 2 ns);
    port (a: in bit; b: out bit);
end no;
```

```
architecture no of no is
begin
    b <= not a after t;
end no;
```

rs_trig.vhd:

```
entity rs_trig is
    port (R, S, nCLR, Rn, Sn: in bit;
          Q ,nQ: inout bit);
end rs_trig;
```

```
architecture rs_trig of rs_trig is
    signal r_val, s_val, nRn,nSn, R1,R2,S1,S2, CLR_Rn,CLR_Sn: bit;
begin
    E1:  entity work.no(no) port map(Rn, nRn);
```

```

E2: entity work.nor2(nor2) port map(nCLR, nRn, CLR_Rn);
E3: entity work.nor2(nor2) port map(nCLR, CLR_Rn, R1);
E4: entity work.nor2(nor2) port map(CLR_Rn, R, R2);
E5: entity work.nor2(nor2) port map(R1, R2, r_val);

E11: entity work.no(no) port map(Sn, nSn);
E21: entity work.nor2(nor2) port map(nCLR, nSn, CLR_Sn);
E31: entity work.nor2(nor2) port map(nCLR, CLR_Sn, S1);
E41: entity work.nor2(nor2) port map(CLR_Sn, S, S2);
E51: entity work.nor2(nor2) port map(S1, S2, s_val);

E6: entity work.nor2(nor2) port map(r_val, nQ, Q);
E7: entity work.nor2(nor2) port map(s_val, Q, nQ);
end rs_trig;

```

avtom.vhd:

```

entity avtom is
    port (X1, X0, nCLR, Rn3,Sn3,Rn2,Sn2,Rn1,Sn1,Rn0,Sn0: in bit;
          Q3 ,Q2,Q1,Q0: inout bit;
          Y: out bit);
end avtom;


architecture avtom of avtom is
    signal R3,S3,R2,S2,R1,S1,R0,S0,nQ3,nQ2,nQ1,nQ0,nX1,nX0,
           sig1,sig2,sig3,sig4,sig5,sig6,sig7,sig8,sig9,sig10,
           sig11,sig12,sig13,sig14,sig15,sig16,sig17,sig18,sig19,sig20,
           sig21,sig22,sig23,sig24,sig25,sig26,pR0: bit;
begin
    E1: entity work.rs_trig(rs_trig) port map(R3,S3,nCLR,Rn3,Sn3, Q3);
    E2: entity work.rs_trig(rs_trig) port map(R2,S2,nCLR,Rn2,Sn2, Q2);
    E3: entity work.rs_trig(rs_trig) port map(R1,S1,nCLR,Rn1,Sn1, Q1);
    E4: entity work.rs_trig(rs_trig) port map(R0,S0,nCLR,Rn0,Sn0, Q0);
    E5:   entity work.no(no) port map(Q3, nQ3);
    E6: entity work.nor2(nor2) port map(nQ3, X0, sig1);

```

E7: entity work.nor2(nor2) port map(sig1, Q2, sig2);
 E8: entity work.no(no) port map(X0, nX0);
 E9: entity work.nor2(nor2) port map(Q2, nX0, R3);
 E10: entity work.nor2(nor2) port map(nX0, Q1, sig3);
 E11: entity work.nor2(nor2) port map(sig1, sig3, sig4);
 E13: entity work.nor2(nor2) port map(sig2, sig4, R2);
 E14: entity work.no(no) port map(Q1, nQ1);
 E15: entity work.nor2(nor2) port map(nQ1, Q2, sig5);
 E16: entity work.no(no) port map(sig5, sig6);
 E17: entity work.nor2(nor2) port map(X1, sig6, sig7);
 E18: entity work.nor2(nor2) port map(Q2, sig7, sig8);
 E19: entity work.no(no) port map(Q0, nQ0);
 E20: entity work.nor2(nor2) port map(nX0, nQ0, sig9);
 E21: entity work.nor2(nor2) port map(sig7, sig9, sig10);
 E22: entity work.nor2(nor2) port map(sig8, sig10, S3);
 E23: entity work.nor2(nor2) port map(nQ0, X1, S1);
 E24: entity work.nor2(nor2) port map(nQ1, nX0, sig11);
 E25: entity work.no(no) port map(sig11, sig12);
 E26: entity work.nor2(nor2) port map(sig12, Q0, S2);
 E27: entity work.nor2(nor2) port map(X0, Q0, sig13);
 E28: entity work.no(no) port map(sig13, sig14);
 E285: entity work.no(no) port map(Q2, nQ2);
 E29: entity work.nor2(nor2) port map(nQ2, sig14, R1);
 E30: entity work.no(no) port map(X1, nX1);
 E31: entity work.nor2(nor2) port map(nQ1, nX1, sig15);
 E32: entity work.no(no) port map(sig15, sig16);
 E33: entity work.nor2(nor2) port map(Q3, X0, sig17);
 E34: entity work.no(no) port map(sig17, sig18);
 E35: entity work.nor2(nor2) port map(sig16, sig18, sig19);
 E36: entity work.nor2(nor2) port map(Q1, nX0, sig20);
 E37: entity work.nor2(nor2) port map(sig19, sig20, pR0);
 E375: entity work.nor2(nor2) port map(Q2, pR0, R0);
 E38: entity work.nor2(nor2) port map(nX1, X0, sig21);
 E39: entity work.nor2(nor2) port map(Q2, Q1, sig22);

```
E40: entity work.no(no) port map(sig22, sig23);
E41: entity work.nor2(nor2) port map(sig21, sig23, S0);
--E42: entity work.no(no) port map(Q2, nQ2);
E43: entity work.nor2(nor2) port map(nQ2, Q0, sig24);
E44: entity work.nor2(nor2) port map(Q3, sig24, sig25);
E45: entity work.nor2(nor2) port map(Q2, sig24, sig26);
E46: entity work.nor2(nor2) port map(sig25, sig26, Y);
end avtom;
```

 Результат моделювання із виміряними затримками розповсюдження сигналів від вхідів до виходу:



Як видно зі скріншота, максимальною є затримка у 24ns. Отже мінімальна припустима довжина такту дорівнює 24ns, а максимальна припустима частота, за якої може функціонувати пристрій дорівнює $1/24 \cdot 10^{-9} = 41.7$ МГц.

Висновки

У ході виконання даної розрахунково-графічної роботи було побудовано асинхронний цифровий автомат Мура. Використовувалося низхідне проектування, що включало кілька етапів:

- вихідне задання автомату у вигляді суміщеної таблиці вхідних/вихідних станів
- мінімізація кількості станів автомата
- кодування станів автомата
- формування функцій збудження елементів пам'яті (R – S тригерів) F1 та функції виходу F2
- Вибір елементного базису (було обрано елементи АБО-НІ) для реалізації комбінаційної частини автомата та тригерів, перетворення до нього отриманих на минулому етапі функцій

На кожному етапі проводилася верифікація результатів. По завершенні проектування було виміряно затримки проходження сигналів від входів до виходів та обчислено максимальну допустиму частоту роботи пристрою.